



Erstellen Sie die unten dargestellte gemischte Schaltung mit OpenOffice Draw und setzen Sie das Ergebnis in OpenOffice Writer ein.

OpenOffice Draw:

- Widerstände durch Rechtecke darstellen
- Spannung an kleine Kreise anlegen
- Leitungen als Verbinder an die Symbole kleben
- Beschriftung der Rechtecke bzw. der Linien nach Doppelklick auf die Elemente
- U, R, I mit Zeilenumbruch in eine Beschriftung
- Indizes tiefstellen mit Format - Zeichen
- Einfügen - Sonderzeichen – Ω
- Ganze Schaltung markieren - kopieren

OpenOffice Writer:

- Einfügen

Hinweise

- Man kann auch die Zeichenfunktionen von OO Writer verwenden, aber mit OO Draw hat man mehr Möglichkeiten.
- Nach dem Einfügen kann man die Beschriftung der Schaltung auch in OO Writer ändern.

